

Elektronické praktikum EP12

Protokol

vzor

Úloha číslo x
Napěťový dělič

Vypracoval Ivan Procházka, PINF


Datum měření 4.2.2001
vypracování protokolu 10.2.2001

Zadání

1. Navrhněte odporový napěťový dělič tak, aby výstupní napětí bylo 1.5 Voltu při vstupním napětí 15 Voltů pro proudové zatížení výstupu 0 – 0.1 mA. Tolerance výstupního napětí 0.1 Voltu.
2. Odvoděte výraz pro velikost výstupního napětí v závislosti na zatěžovacím odporu.
3. Sestavte navržený obvod a změřte závislost výstupního napětí děliče na zatěžovacím odporu, ověřte správnou funkci, porovnejte s teoretickými hodnotami, znázorněte do grafu.

Vypracování:

1. Schema zapojení odporového děliče napětí je na Obr. 1., kde U1 je vstupní a U2 je výstupní napětí. Pro nezatížený dělič platí z Ohmova zákona :

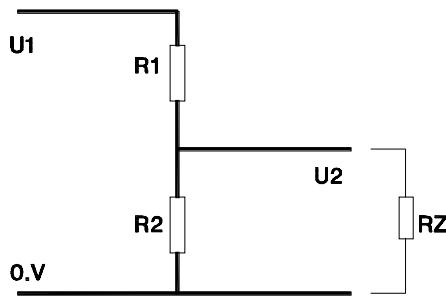

Obr. 1

Proud protékající děličem

$$I_0 = U_1 / (R_1 + R_2) \quad [1]$$

a dále platí

$$U_1 / (R_1 + R_2) = U_2 / R_2$$

z toho

$$U_2 = (U_1 * R_2) / (R_1 + R_2) \quad [2]$$

Pro proud do zátěže 0-0.1 mA je třeba, aby proud děličem I0 byl podstatně větší než 0.1 mA, z podmínky tolerance napětí zvolíme proud nejméně 1.5 mA. Pro U1=15V vyplývá ze vztahu (1), že R1+R2 = 10 kOhm.

Pro splnění podmínek (2) a U2=1.5V je třeba, aby R1=9 kOhm a R2=1.kOhm.

2. Při připojení zatěžovacího odporu Rz paralelně k R2 se výstupní napětí U2 vypočte tak, že se ve vztahu (2) dosadí za R2 výsledný odpor paralelní kombinace R2 a Rz.

$$U_2 = \frac{U_1 * \frac{R_z * R_2}{R_z + R_2}}{R_1 + \frac{R_z * R_2}{R_z + R_2}} \quad [3]$$

po úpravě

$$U_2 = (U_1 * R_z * R_2) / (R_1 * (R_z + R_2) + R_z * R_2)$$

[4]

3. Byly použity odpory $R_1=8.96$ kOhm a $R_2= 1002$ Ohm, na místě R_z odporová dekáda. Naměřené i teoreticky vypočtené hodnoty jsou v Tabulce 1 a na Obr.2 , U_{2m} znamená naměřenou, U_{2t} teoretickou hodnotu výstupního napětí pro použité hodnoty, $I_z = U_{2m}/R_z$.

Tabulka 1

R_z [kOhm]	1000	100.	80.	70.	60.	50.	40.	30.	20.	10
U_{2m} [V]	1.52	1.51	1.49	1.50	1.49	1.47	1.48	1.45	1.44	1.37
U_{2t} [V]	1.51	1.49	1.49	1.49	1.49	1.48	1.48	1.46	1.44	1.38
I_z [mA]	0.002	0.015	0.019	0.022	0.025	0.030	0.037	0.050	0.075	0.149

Divider output voltage versus load

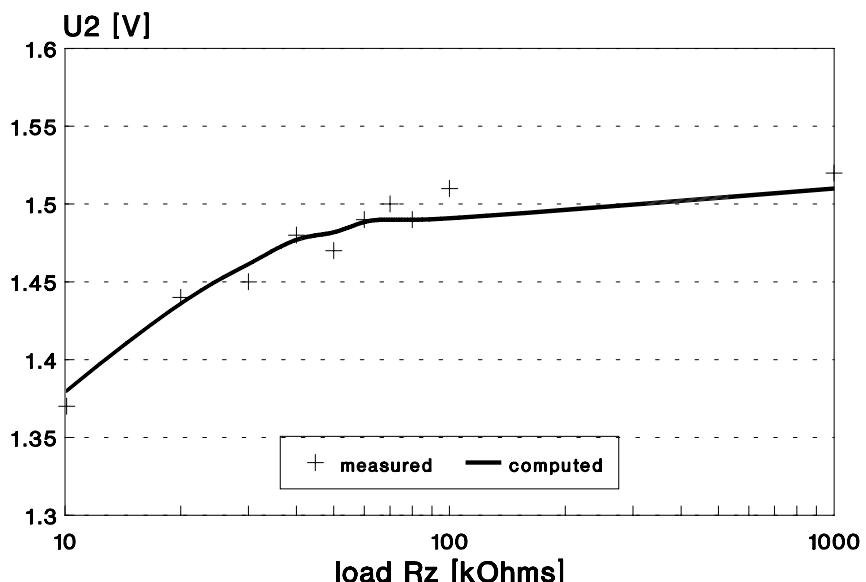


Figure 2

Závěr

1. Schema děliče je na Obr.1, vypočtené hodnoty $R_1=9$ kOhm, $R_2=1$ kOhm.
2. Viz „Vypracování“, výsledný výraz je [4].
3. Naměřené hodnoty viz Tab.1 a Obr. 2, obvod funguje podle zadání, měření se shoduje s výpočtem v rozmezí měřicích chyb.